

BOOT CAMP PRE-SILICIO

Arquitectura de computadoras

T4

Sistema de Memoria


Presenta:

JORDAN OTONIEL ULLOA FLORES

Responsable:

JOSE LUIS PIZANO ESCALANTE


Simulación

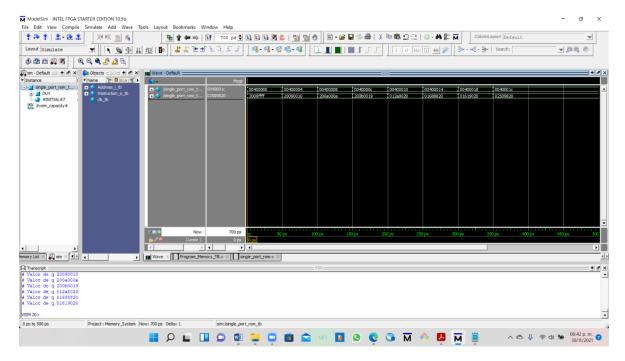

En esta sección se puede apreciar la simulación de la memoria rom, la cual extrae los datos que se almacenaran en ella mediante un archivo, en este caso cada nuevo dato se lee, cuando la dirección de entrada es modificada, es decir si la dirección es la 00400000, se extraerá el primer valor dl registro y se guardara en un registro de la rom.

Dependiendo de cuál sea el valor de entrada será el lugar del documento de donde se extraer la información, y posterior en donde se guardara en la rom.

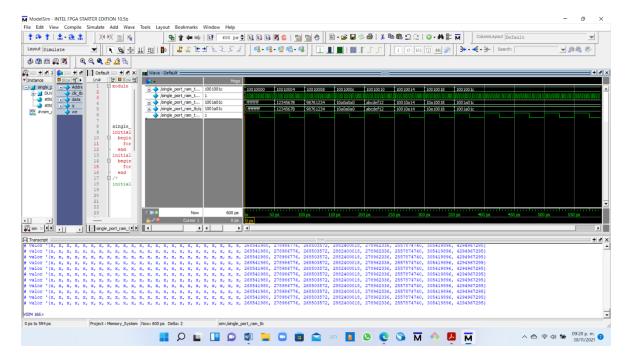De esa manera está disponible para cuando se necesite activar su salida.



La ram por otra parte, tiene un sistema síncrono y cuanta con un enable, esto para activar cuando se puede escribir información en ella y también para saber en qué posición se debe de almacenar dicha información, dichas memorias funcionan con distintas direcciones de memoria.

En la salida se guarda el valor del registro hasta que se llegue a un flanco de reloj y no este habilitada la escritura.

